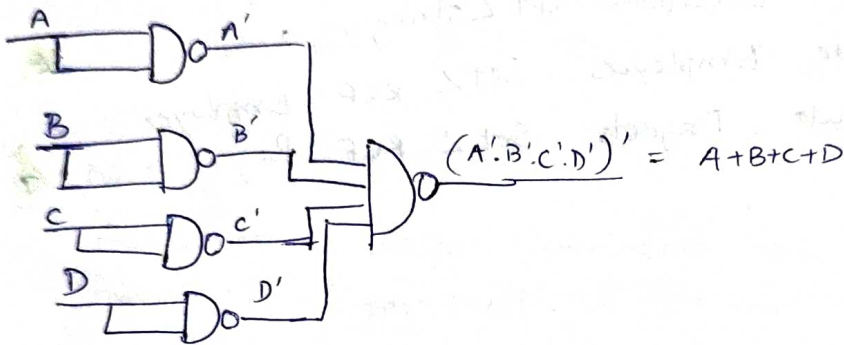


UIT 2304 - Digital Logic & Computer Organization

Assignment - 1

Deepitha P
3122225002 023
IT-A

1.



2.

$$A(B' + AC')'$$

$$= A(B \cdot (AC')')$$

$$= A(B \cdot (A' + C)) \quad \text{De-Morgan's}$$

$$= A(A'B + BC)$$

$$= AA'B + ABC \quad [A \cdot A' = 0]$$

$$= ABC$$

It can be implemented using one 3-input And gate

3.


I/P			O/P
A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

K-Map:

	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0


$$\begin{aligned}
 &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \\
 &= A'(B'C + BC') + A(B'C' + BC) \\
 &= A'(B \oplus C) + A(B \oplus C)' \\
 &= A \oplus (B \oplus C)
 \end{aligned}$$

Circuit:

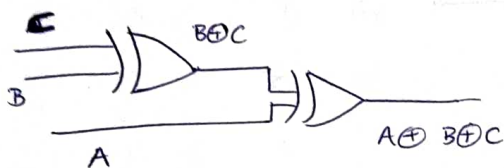


4.

A	B	C	F	
0	0	0	0	} F = C
0	0	1	1	
0	1	0	1	} F = C'
0	1	1	0	
1	0	0	1	} F = C'
1	0	1	0	
1	1	0	0	} F = C
1	1	1	1	

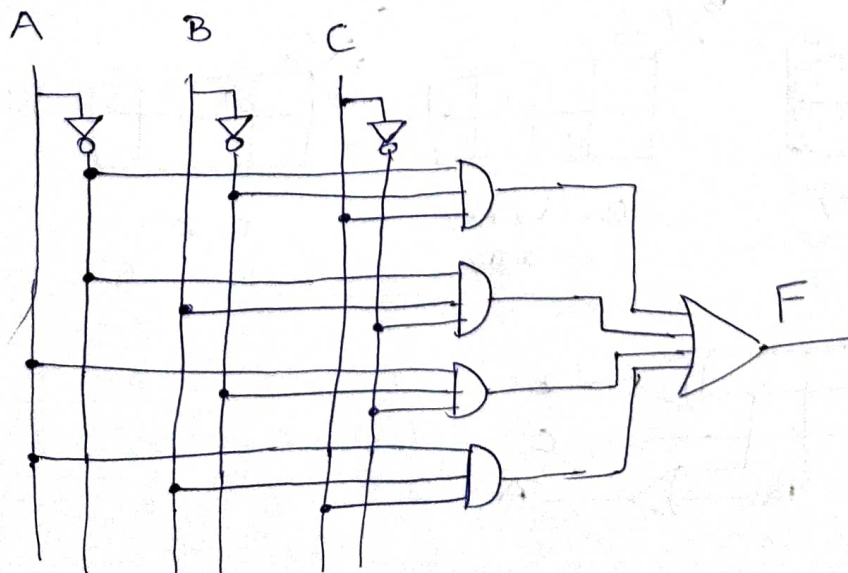


5.

I/P			O/P
A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

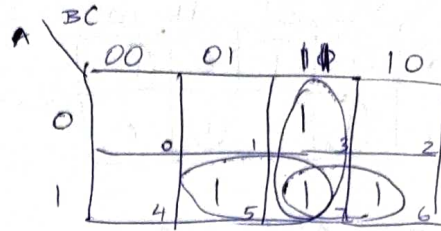


$$F = BC + AC + AB$$

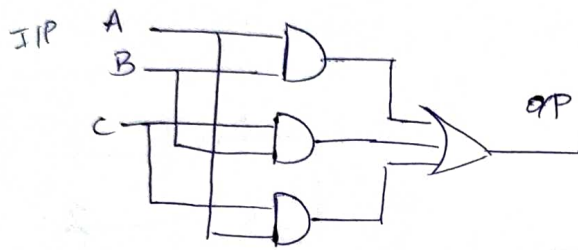


6.


	I/P			O/P		
	X	Y	Z	A	B	C
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1
2	0	1	0	1	1	0
3	0	1	1	1	1	1
4	1	0	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1	1
6	1	1	0	1	0	0
7	1	1	1	1	0	1

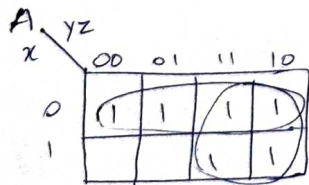


$$A = \bar{x} + y$$

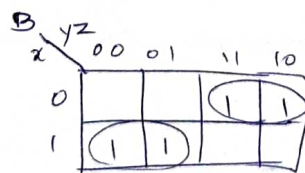
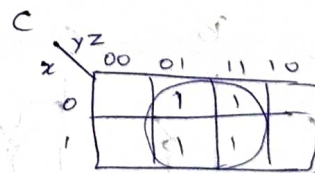
$$B = \bar{x}y + xy\bar{y} = x \oplus y$$



$$C = Z$$

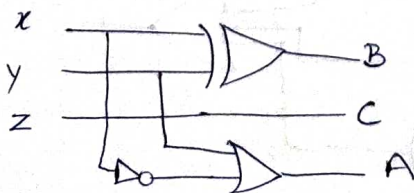


7. Half Subtractor:

A	B	Diff	Br
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$\text{Diff} = A \oplus B$$

$$\text{Br} = A'B$$

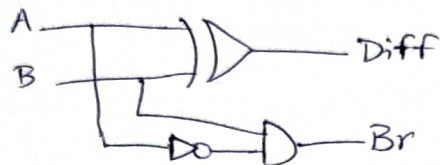


Full Subtractor:

A	B	C	D	Br
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D = A \oplus B \oplus C$$


$$\text{Br} = (A \oplus B)C + A'B$$

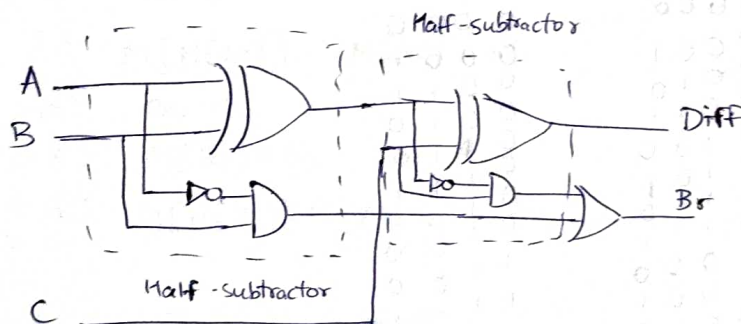


8.

CLK	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	1	1	1	1
5	0	1	1	1
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1

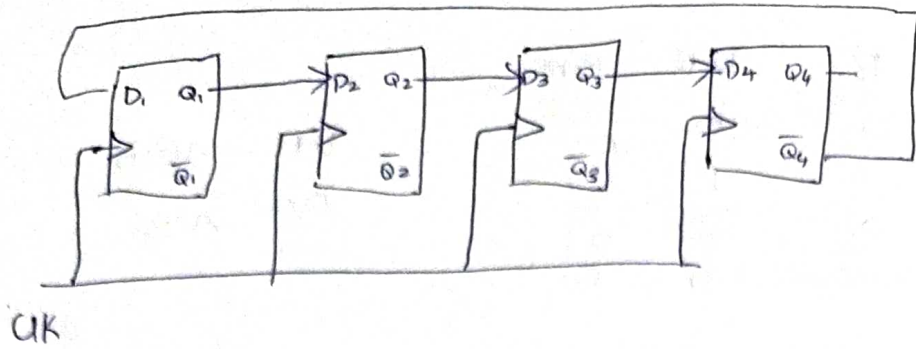Inverted output Q' of last flipflop is passed as input to the first flipflop.




9.

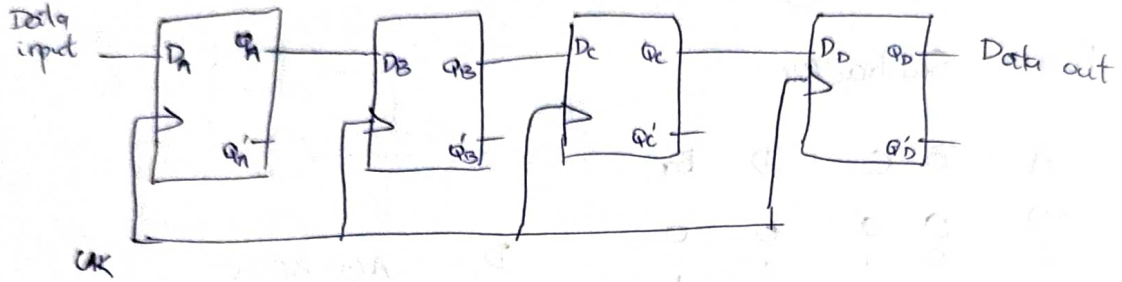

10.

Decimal No.	Binary A B C D	Gray Code G1 G2 G3 G4
0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 1
3	0 0 1 1	0 0 1 0
4	0 1 0 0	0 1 0 0
5	0 1 0 1	0 1 0 1
6	0 1 1 0	0 1 1 1
7	0 1 1 1	0 1 1 0
8	1 0 0 0	1 0 0 0
9	1 0 0 1	1 0 0 1
10	1 0 1 0	1 0 1 1
11	1 0 1 1	1 0 1 0
12	1 1 0 0	1 1 0 0
13	1 1 0 1	1 1 0 1
14	1 1 1 0	1 1 1 1
15	1 1 1 1	1 1 1 0

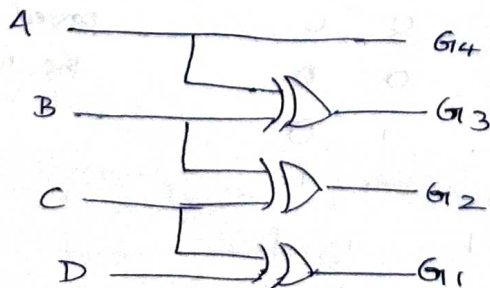

$$G_1 = A$$

$$G_2 = A'B + AB' = A \oplus B$$

$$G_3 = BC' + B'C = B \oplus C$$

$$G_4 = C'D + CD' = C \oplus D$$